

Md Farhad Mahamud Azad


20301378

Assignment — 03


CSE 251, Section -12

Ans to the Q-1:-

20301378

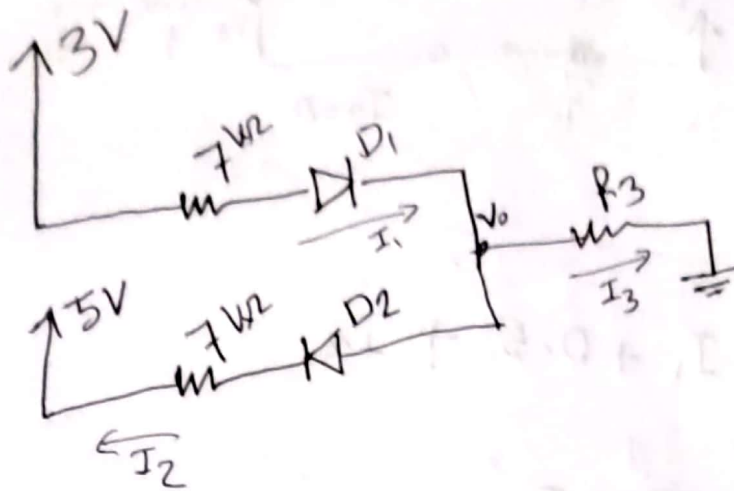

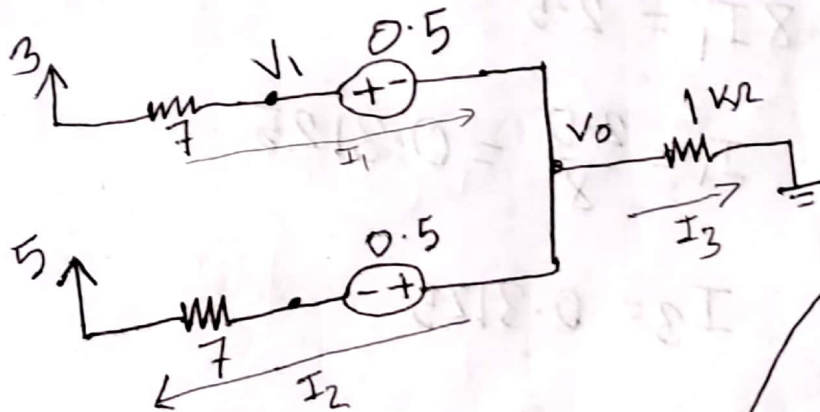Step-1:-  $D_1 \rightarrow \text{ON}$   
 $D_2 \rightarrow \text{OFF}$



KVL  $\rightarrow$

$$-3 + 7I_1 + 0.5 + I_3 = 0$$

$$\text{or, } -5 - 7I_2 - 0.5 + I_3 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

After solving-

$$I_1 = 0.23 \checkmark$$

$$I_2 = -0.65 < 0$$


$$I_3 = 0.88 \checkmark$$

Assumption  
wrong

\* Now,

$D_1 \rightarrow \text{ON}$

$D_2 \rightarrow \text{OFF}$

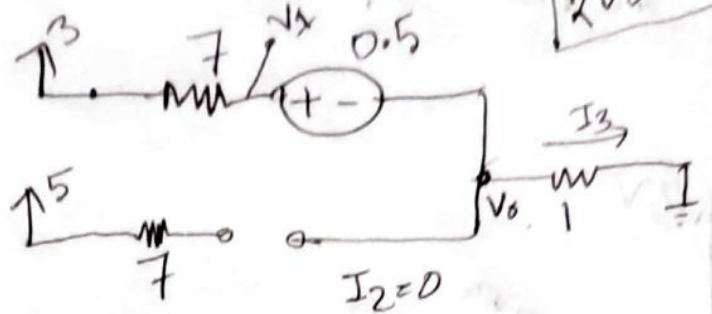

KVL  $\rightarrow$

$$3 = 7I_1 + 0.5 + I_3$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 = 0 + I_3$$

$$I_1 = I_3$$

$$8I_1 = 2.5$$

$$I_1 = \frac{2.5}{8} = 0.3125$$

$$I_3 = 0.3125$$

$$\begin{aligned} * V_0 &= 1 \cdot I_3 \\ &= 0.312 \text{ V} \end{aligned}$$

$$* V_D = V_A - V_C$$

$$\begin{aligned} &= 0.312 - 5 \\ &= -4.68 \end{aligned}$$

$\angle V_{D_0}$

Verify:-

$$I_1 = 0.3125 > 0$$

Assumption right


$$V_D = -4.68 < V_{D0}$$

Assumption right

20301378

Q-2:-

$$V_{D0} = 0.5V$$

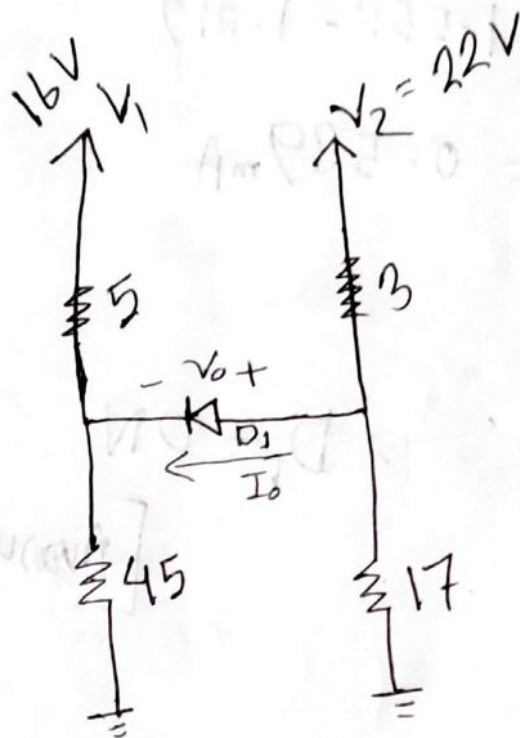

$$V_A - V_B = 0.5$$

Supernode

$$V_A \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{45} \right) - \frac{22}{3} + V_B \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{45} \right) - \frac{16}{5} = 0$$


After solving -

$$V_A = 17.326$$

$$V_B = 16.826$$

step-1:-

$D_1 = ON$

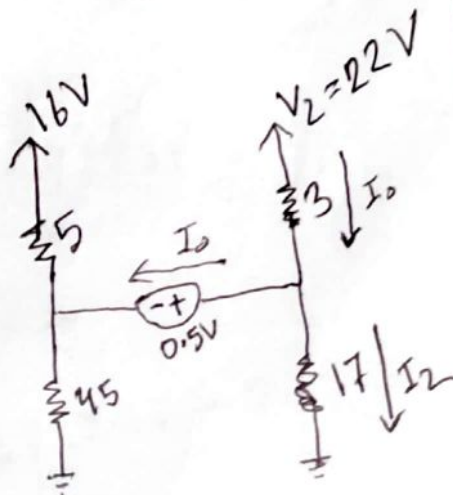




$$I_1 = \frac{22 - V_A}{3} = \frac{22 - 17.326}{3} = 1.558 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{17.326 - 0}{17} = 1.019$$

20301378

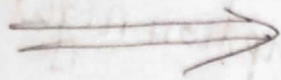

$$I_1 = I_o + I_2$$

$$I_o = I_1 - I_2$$

$$= 1.558 - 1.019$$

$$= 0.539 \text{ mA}$$


Verify:

$$I_o > 0$$


$\rightarrow D_1 = \text{ON}$

[Assumption right]

# Question-3:

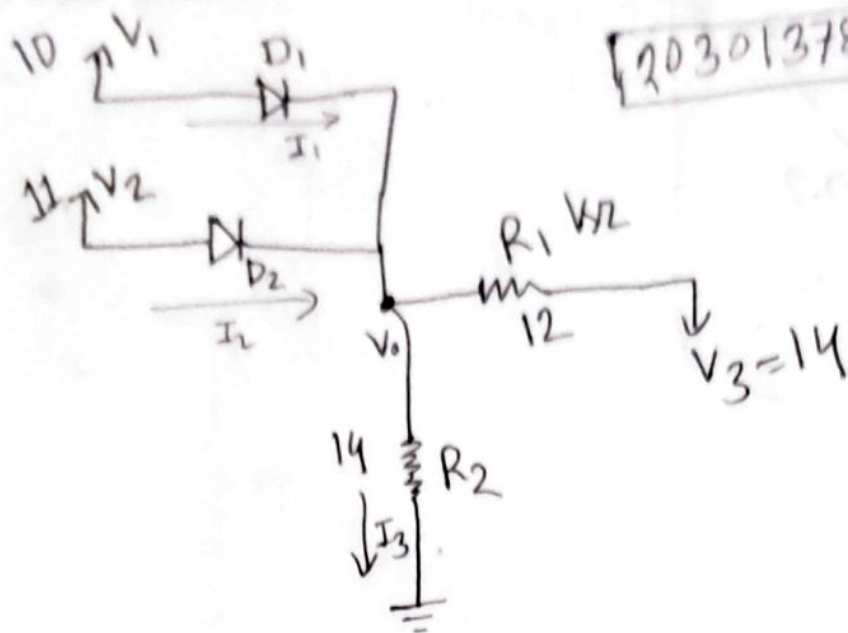

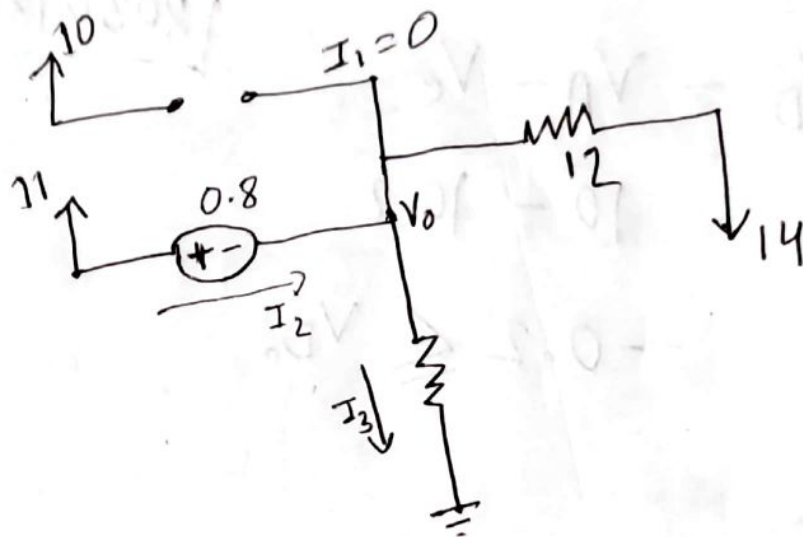③  $D_1 \rightarrow \text{OFF}$   
 $D_2 \rightarrow \text{ON}$



$$I_1 = 0$$

$$\therefore V_0 = 11 - 0.8 = 10.2$$

$$I_3 = \frac{V_0 - 0}{14} = 0.72857$$

$$\Rightarrow I_1 + I_2 + I_3 = I_3$$

$$I_2 = 0.72857 - 0.31 = 0.41857$$

Now,

2030.1378

$$V_D = V_A - V_e$$

$$= 10 - 10.2$$

$$= -0.2 \leq V_{D_0}$$

verify  $\rightarrow$


$$I_{D_1} = 0.41857$$

[right Assumption]

$$V_D = -0.2 \leq V_{D_0}$$

Question - 4:-

$$V_{D_0} = 0.5$$

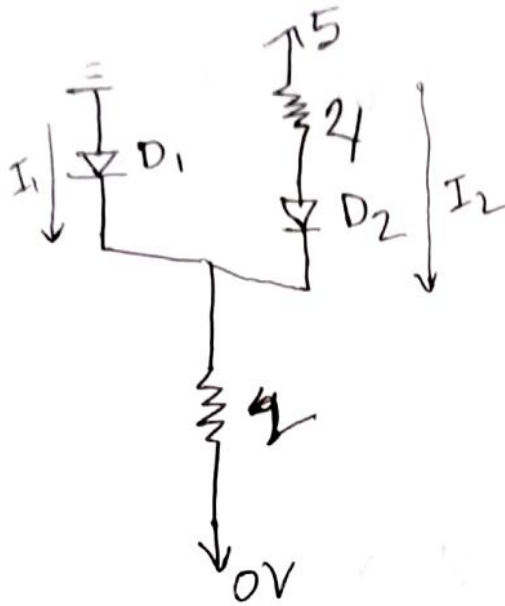


20301378

This is more Like OR-Logic gate, so we can say  $D_2$  will work there.

Step-1:-  $D_1 = \text{OFF}$   
 $D_2 = \text{ON.}$

KVL  $\rightarrow$

$$5 = 4I_2 + 0.5 + 2I_2$$
$$I_2 = 0.75$$

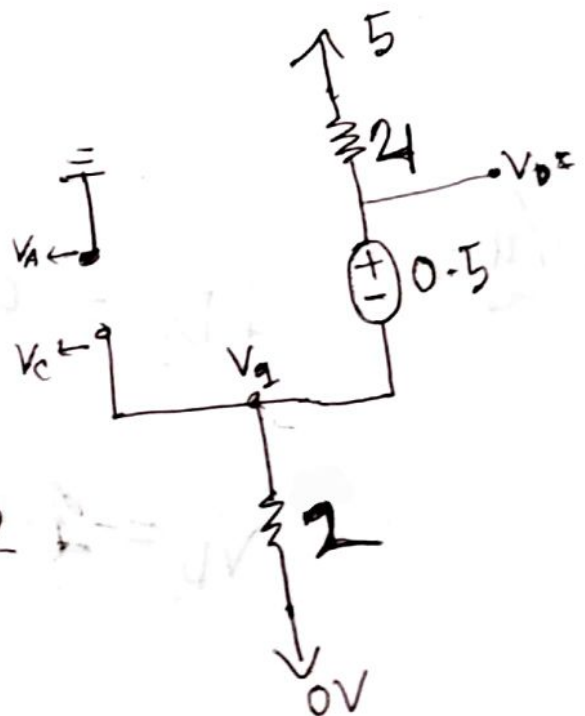



$$V_0 - V_1 = 0.5$$

20301378

Now,  $\frac{V_1}{2} = 0.75$

$$V_1 = 1.5$$

$$\Rightarrow V_0 - 1.5 = 0.5 \text{ V}$$

$$V_0 = 0.5 + 1.5 = 2 \text{ V}$$

$$V_D = V_A - V_C$$

$$= 0 - 1.5$$

$$= -1.5 \leq V_D$$


Verify:

$$I_{D2} = 0.75 > 0 \quad \text{right assumption}$$


$$V_D = -1.5 \leq V_{D0} \rightarrow \text{right assumption}$$

# Question 5

20301378

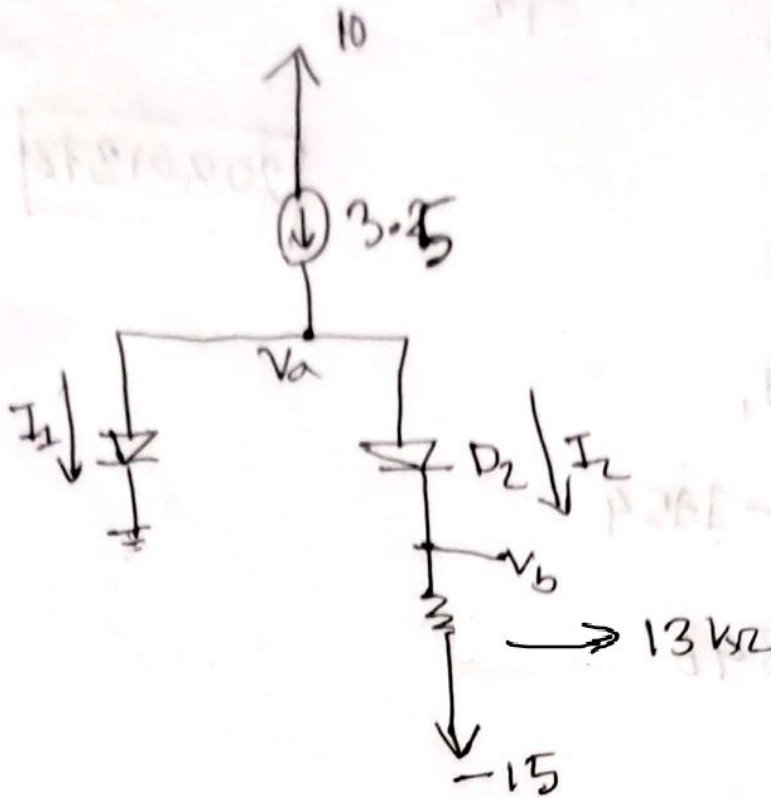

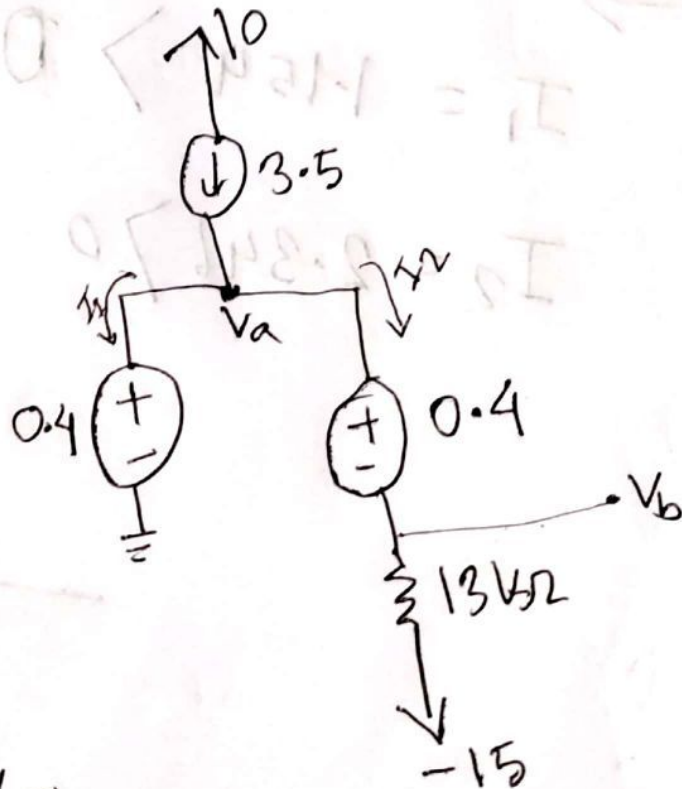$D_1 \rightarrow ON$   
 $D_2 \rightarrow ON,$



$$V_a = 0.4V$$

$$V_a - V_b = 0.4V$$

$$V_b = 0.4 - 0.4 = 0V$$

$$I_1 = \frac{0 - (-15)}{13} = \frac{15}{13} = 1.154$$

20301378

$$I_8 = I_1 + I_2$$

$$\begin{aligned} I_2 &= I_8 - I_1 \\ &= 3.5 - 1.154 \\ &= 2.346 \end{aligned}$$

Verify  $\longrightarrow$

$$I_1 = 1.154 > 0$$

$$I_2 = 2.346 > 0$$

Right  
Assumption.